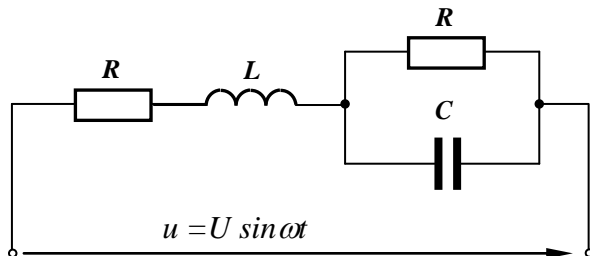


Zadanie 1.

- A. Obliczyć natężenia prądów i napięcia na wszystkich elementach przedstawionego obwodu (stan ustalony), oraz moc czynną, bierną i pozorną pobieraną ze źródła zasilania.
- B. Sporządzić wykres wektorowy (wskazowy) obwodu.
- C. Sporządzić wykresy czasowe przebiegów prądów i napięć na wszystkich elementach obwodu.



$$U = 50 \text{ V}$$

$$R = 40 \ \Omega$$

$$L = 0,12 \text{ H}$$

$$C = 60 \ \mu\text{F}$$

$$f = 120 \text{ Hz}$$